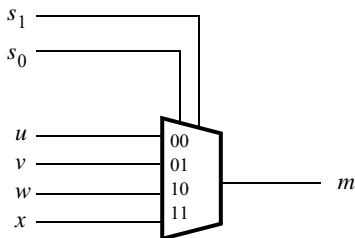


a) Circuit

$s_1$	$s_0$	$m$
0	0	$u$
0	1	$v$
1	0	$w$
1	1	$x$

b) Truth table



c) Symbol